Laboratorní cvičení z fyziky č.	
Jméno: Skupina:	Školní rok:
Třída:	Den měření:
Téma: Různé metody určení odporu rezistoru	

Poznámka

Toto je pouze měřící protokol, laboratorní protokol vypracujte podle vzoru.

Záznam výsledků úkol č. 1

zapojení podle schématu a)

velikost elektrického proudu: I =

velikost napětí mezi svorkami rezistoru: U =

zapojení podle schématu b)

velikost elektrického proudu: I =

velikost napětí mezi svorkami rezistoru: U =

Záznam výsledků úkol č. 2

velikost elektrického proudu: I =

hodnota odporu na odporové dekádě: R =

Pracovní návrh závěru:

Poznámky k řešení laboratorní práce